
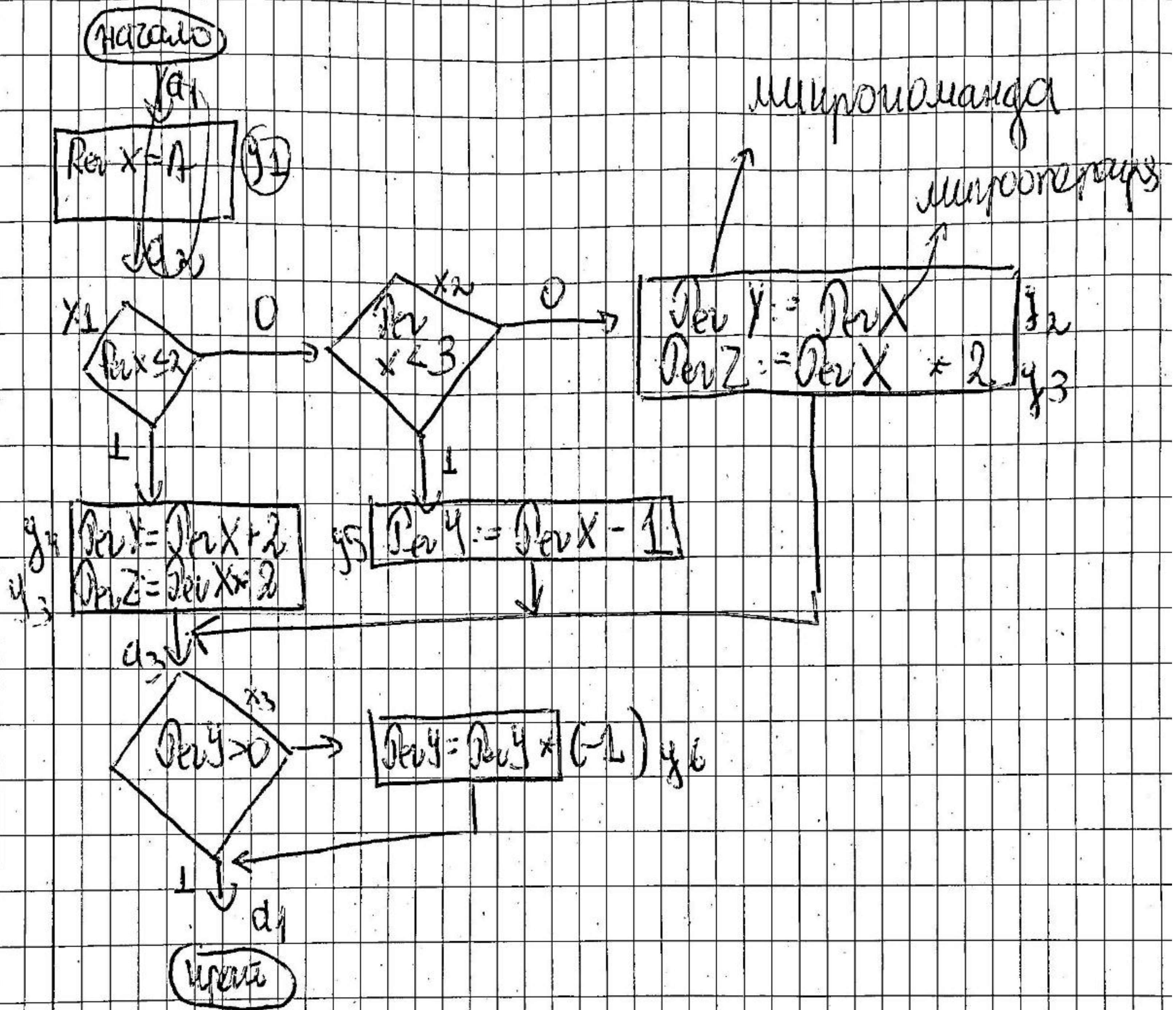


заг 1

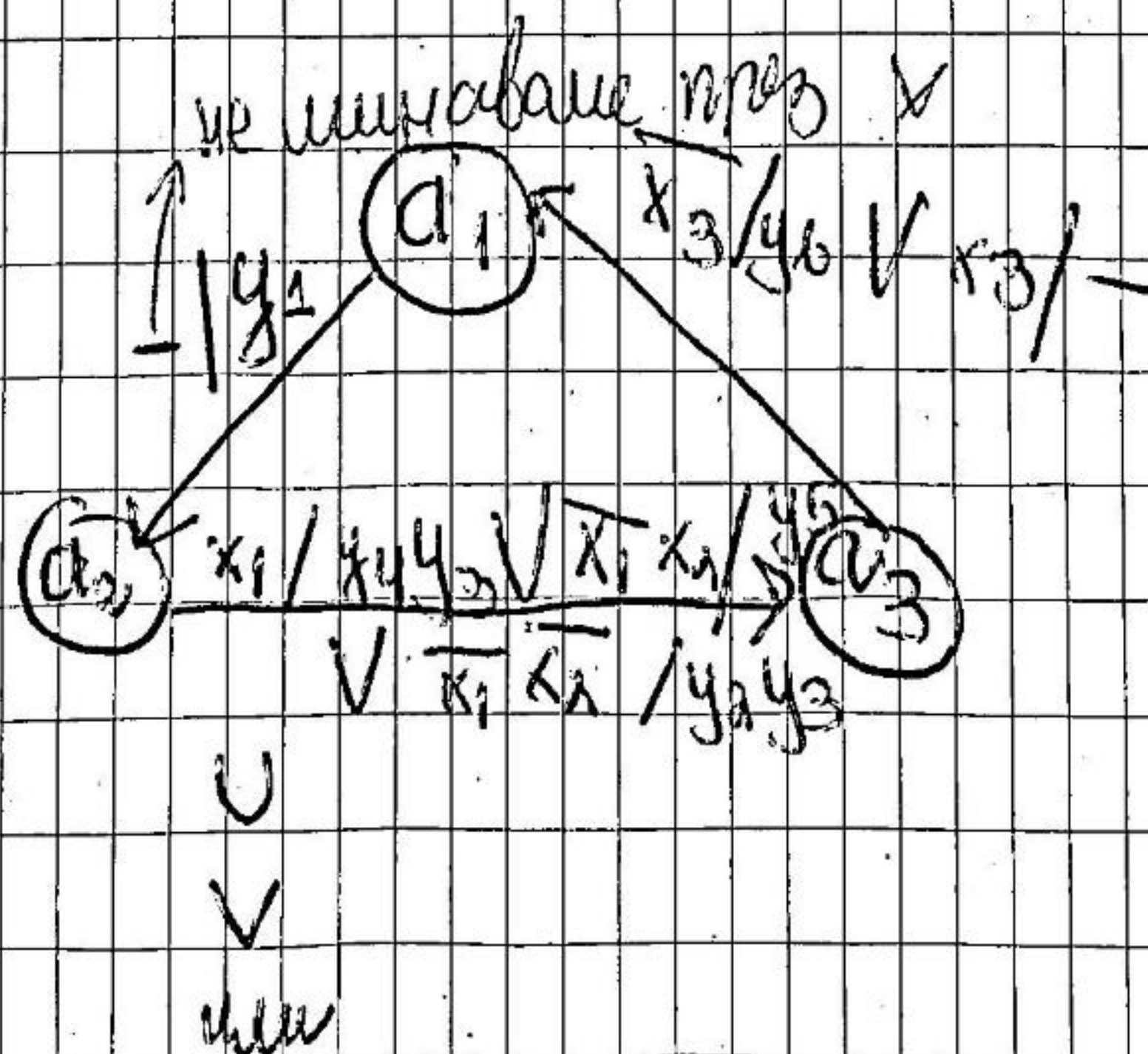

Мини



маршрут
постр на графа
исходные на ст


$$Q \geq \log_2 a = \log_2 3 \approx 1.58 \rightarrow a_{12}$$


исходные

	Q_1	Q_2
a_1	0	0
a_2	0	1
a_3	1	0

$z \rightarrow y_1 y_2$

Мур.

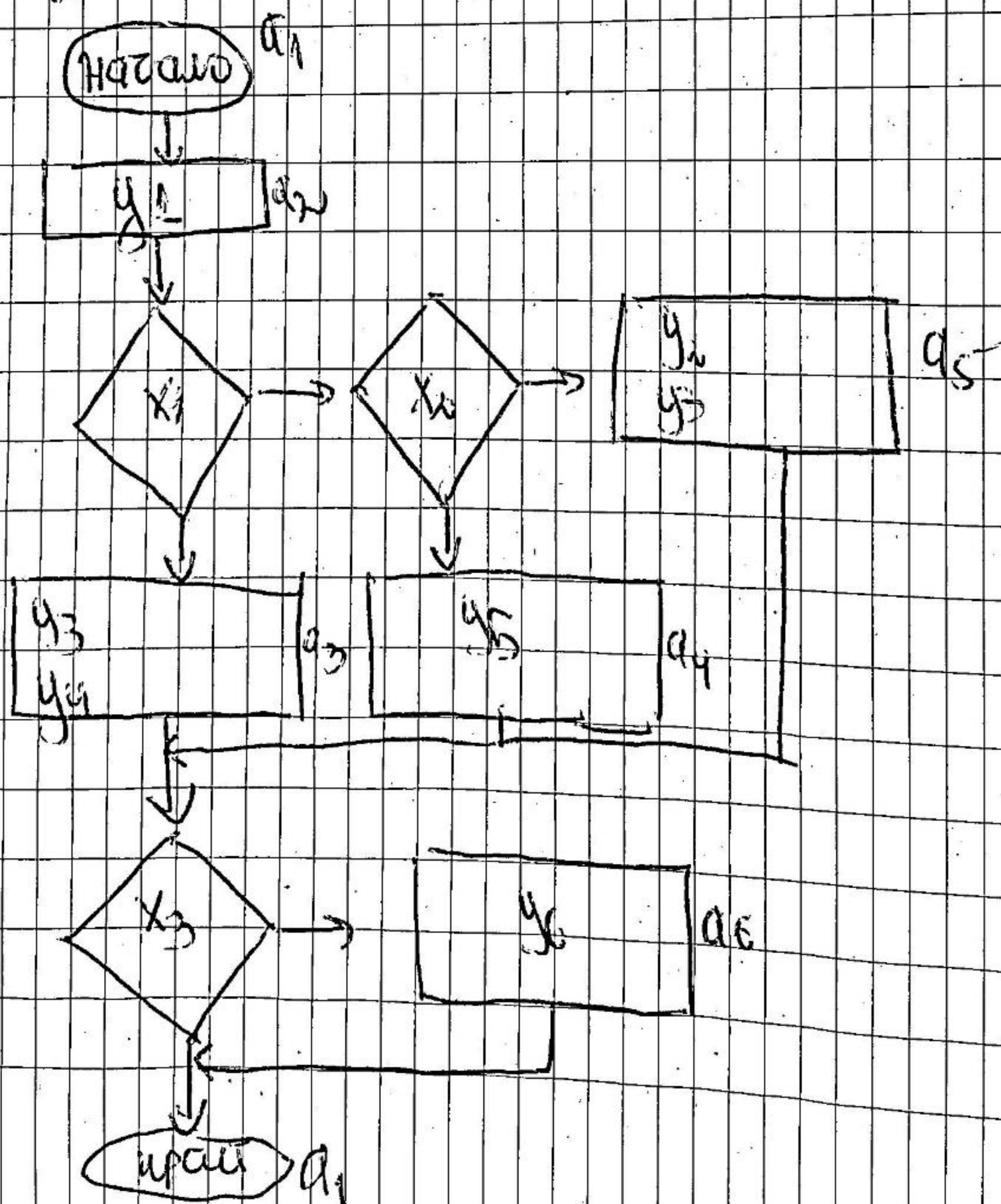

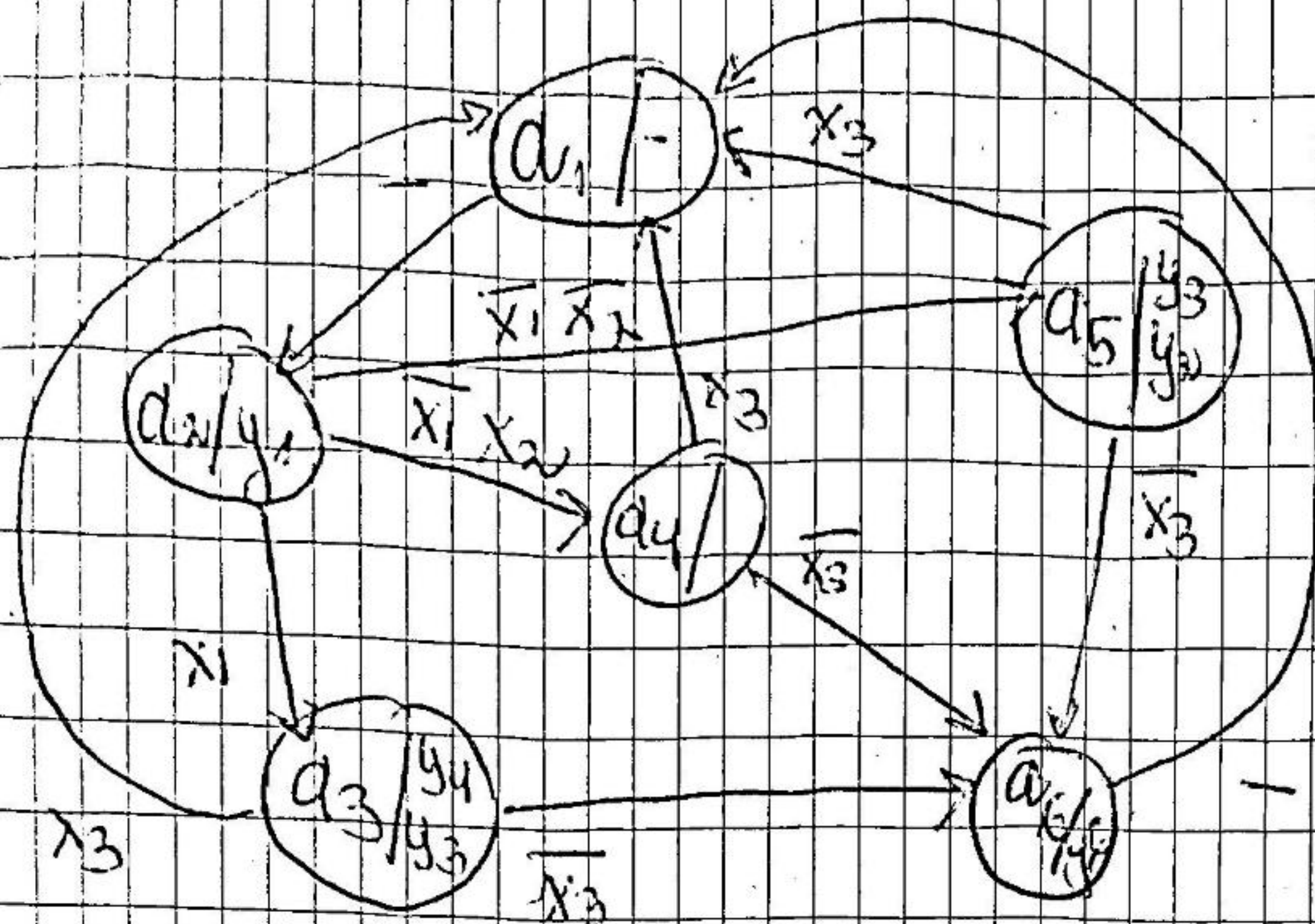

$$Q \geq \log_2 6 \approx 3 \text{ m.p.} \Rightarrow Q_1, Q_2, Q_3$$

	RS	T	D
Q_t	0	0	0
Q_{t+1}	0	1	1
RS	01	10	0*
T	0	0	1
D	0	1	0

	Q_1	Q_2	Q_3
a_1	0	0	0
a_2	0	0	1
a_3	0	1	0
a_4	0	1	1
a_5	1	0	0
a_6	1	0	1

at	Q_1	Q_2	Q_3	x	y	a^{t+1}	Q_1	Q_2	Q_3	RS	T	D
a_1	0	0	0	-	-	a_2	0	0	1	π	0	0
a_2	0	0	1	x_1	y_1	a_3	0	1	0	π	0	1
				$\bar{x}_1 x_2$	y_1	a_4	0	1	1	π	0	1
				$\bar{x}_1 \bar{x}_2$		a_5	1	0	0	0	1	0
a_3	0	1	0	x_3	y_3	a_1	0	0	0	π	0	1
				\bar{x}_3		a_2	1	0	1	0	1	1
a_4	0	1	1	x_3	$x_2 y_3$	a_3	0	0	0	π	0	1
				\bar{x}_3		a_4	1	0	1	0	1	1
a_5	1	0	0	x_3	$y_2 y_3$	a_1	0	0	0	0	0	0
				\bar{x}_3		a_2	1	0	1	0	π	0
a_6	1	0	1	-	y_0	a_1	0	0	0	1	0	0

Мур саче с х за y,

$$y_1 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$y_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$y_3 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} + \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$y_4 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$y_5 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$y_6 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$(R) = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} x_3 + \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3}$$

$$(S) = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} \overline{x_1} \overline{x_2} + \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} \overline{x_3} + \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} \overline{x_3}$$

$$= \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} \overline{x_1} \overline{x_2} + \overline{Q_1} \overline{Q_2} \overline{Q_3} \overline{x_3} (\overline{Q_3} + \overline{Q_3})$$

x и y к Мур